


1) a) o/p of 1st XOR = \bar{x}

o/p of 2nd XOR = $x \oplus \bar{x} = 1$

o/p of 3rd XOR = \bar{x}

Similarly o/p of 2nd XOR = 1

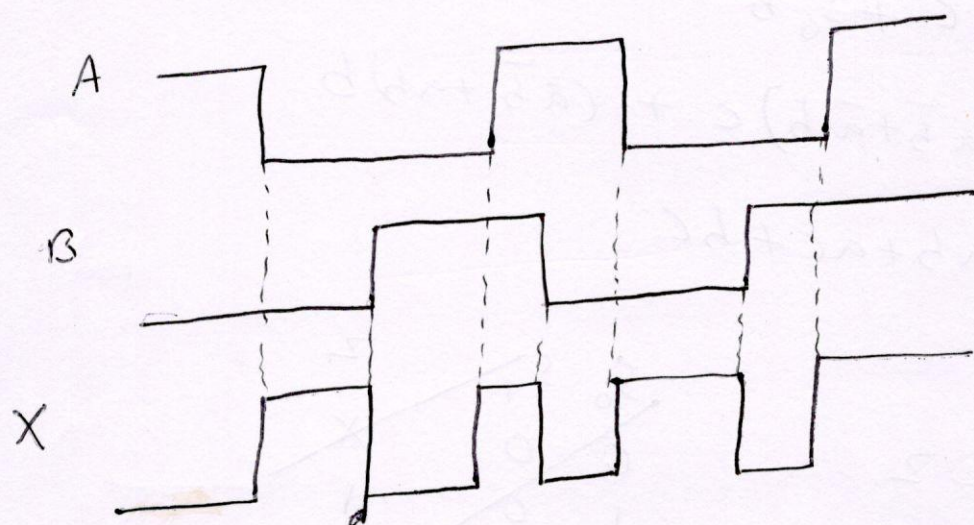b) $x = 1$ when $A = B$
 $= 0$ when $A \neq B$



2) a) $\begin{array}{r} 11001 \\ - 10110 \end{array} \rightarrow \text{take 1's complement} \rightarrow \begin{array}{r} 11001 \\ 01001 \end{array}$

Add $\begin{array}{r} 11001 \\ 01001 \\ \hline 00010 \end{array} \quad C=1$
 $00010 \rightarrow \text{positive number.}$

Add carry to LSB $\Rightarrow \boxed{00011}$

b) $\begin{array}{r} 11011 \\ - 11001 \end{array} \rightarrow \text{take 2's complement} \quad \begin{array}{r} 00110 \\ 1 \\ \hline 00111 \end{array}$

$\begin{array}{r} 11011 \\ 00111 \\ \hline 00010 \end{array} \quad C=1 \text{ (discard)} \quad \boxed{00010}$

3) a) o/p of first mux

$$\bar{a}\bar{b} + ab = \cancel{a \oplus b} \\ = \overline{a \oplus b}$$


$$Z_1 = \bar{c}\bar{s}_0 + cs_0$$

$$= \bar{c}(a \oplus b) + c(\overline{a \oplus b}) = a \oplus b \oplus c$$

$$Z_2 = \bar{s}_0 c + s_0 b$$

$$= (a\bar{b} + \bar{a}b)c + (\bar{a}\bar{b} + ab)b$$

$$= ab + ac + bc$$

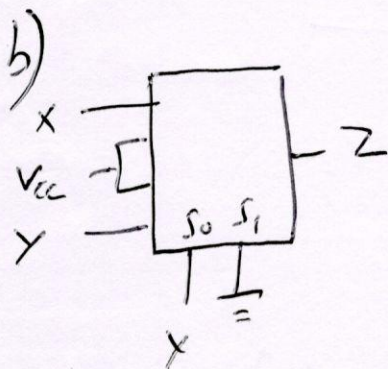

s_0	s_1	z
0	0	x
1	0	1

$$Z = \bar{s}_1 \bar{s}_0 x + \bar{s}_1 s_0 + s_1 \bar{s}_0 + s_1 s_0 y$$


Subs $s_1 = 0$ in the above expression

$$Z = \bar{s}_1 \bar{s}_0 x + \bar{s}_1 s_0$$

$$= \bar{y}x + y$$

$$\boxed{Z = x + y}$$

4)

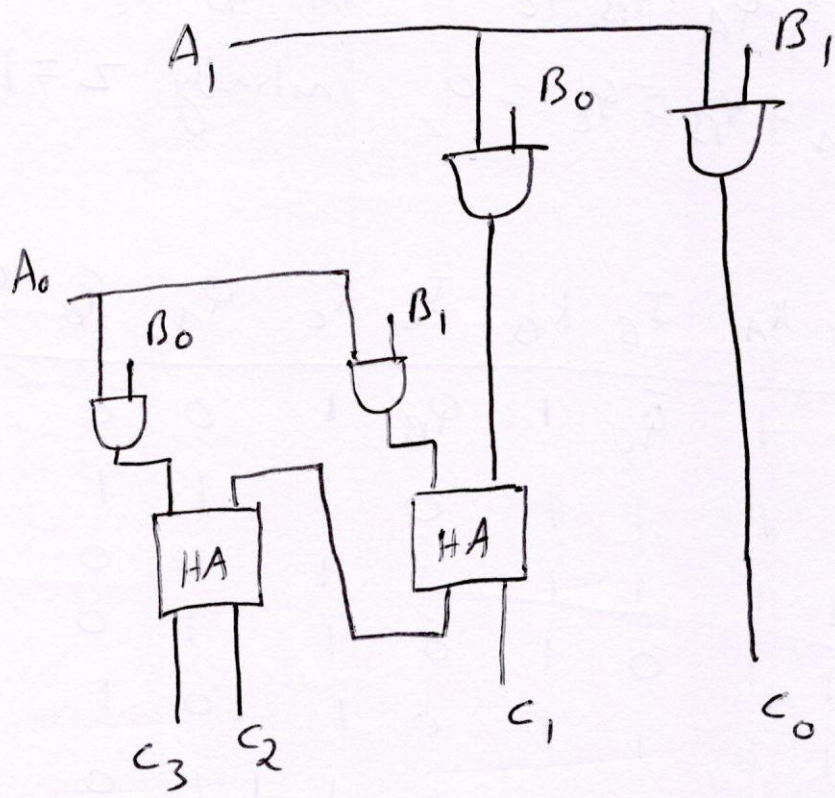

A_0	A_1		
B_0	B_1		
<hr/>			
$A_0 B_0$		$A_1 B_1$	
C_3	C_2	C_1	C_0

5) Expression for Z

$$Z = \bar{X}\bar{Y}I_0 + \bar{X}\bar{Y}I_1 + \bar{X}YI_2 + XYI_3$$

$$Q_{n+1} \text{ or } Z = \bar{X}\bar{Y}Q_n + \bar{X}\bar{Y} + XY\bar{Q}_n$$

(prev. Q_n state)	X	Y	Q_{n+1} (next state)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

6) $Z = \bar{Q}_A \cdot \bar{Q}_B \cdot \bar{Q}_C = \overline{Q_A + Q_B + Q_C}$
 $Q_A = Q_B = Q_C = 0$, initially $Z = 1$

Initial (CLK)	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	Q_A	Q_B	Q_C	Z
-	1	1	\bar{Q}_C	1	Q_B	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
3	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0
5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1


$Z = 1$ after 6 clock cycles $\boxed{N=6}$

7) a) $S = \overline{x \oplus Q_n}$ $R = x \oplus Q_n$
 $= \overline{\bar{x} \bar{Q}_n + x Q_n} = (\bar{x} \bar{Q}_n)' (x Q_n)' = (\bar{x} + Q_n) (x + \bar{Q}_n)$
 $= \bar{x} \bar{Q}_n + x Q_n$


$S = \overline{\bar{x} \bar{Q}_n + x Q_n} = (\bar{x} \bar{Q}_n)' (x Q_n)' = (x + Q_n) (x' + Q_n')$

$S = x \bar{Q}_n + \bar{x} Q_n = x \oplus Q_n$

x	Q_n	S	R	Q_{n+1} (next state)
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

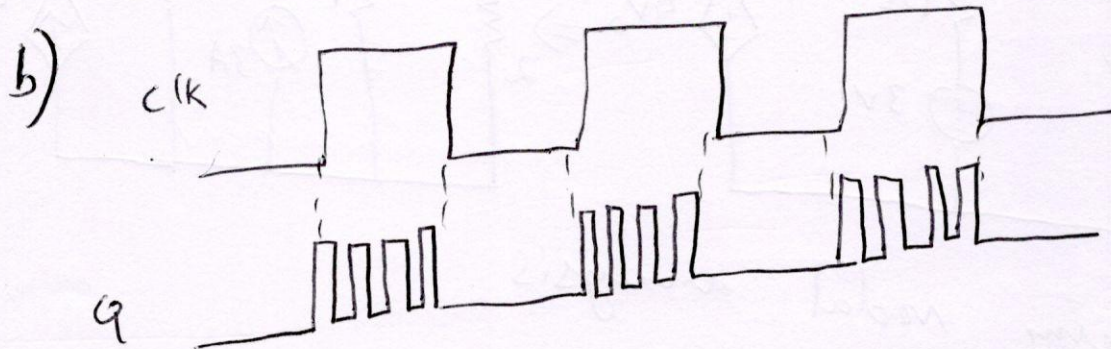


8) considering only 4A source

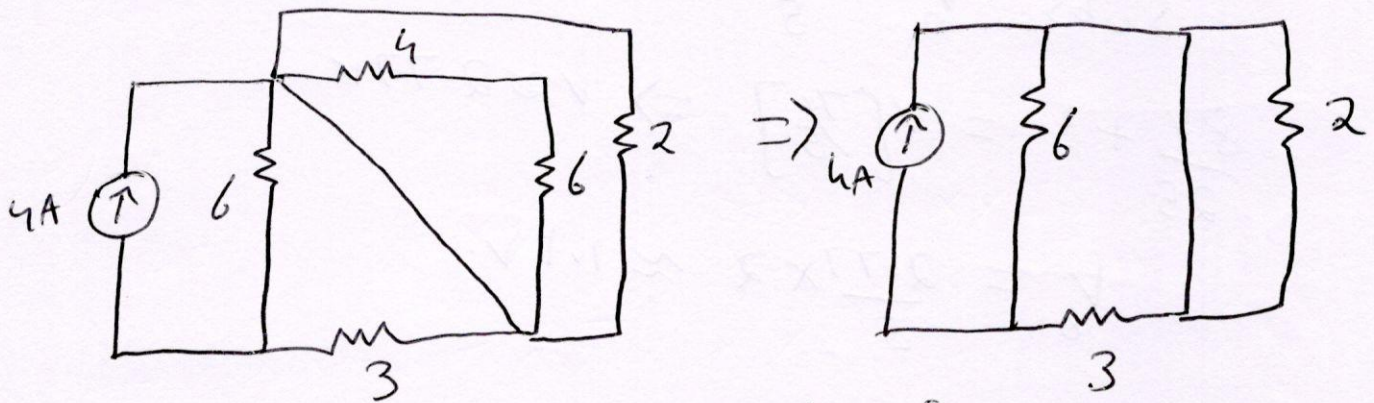

I across 2Ω resistor is $0A$.


considering $10V$ source

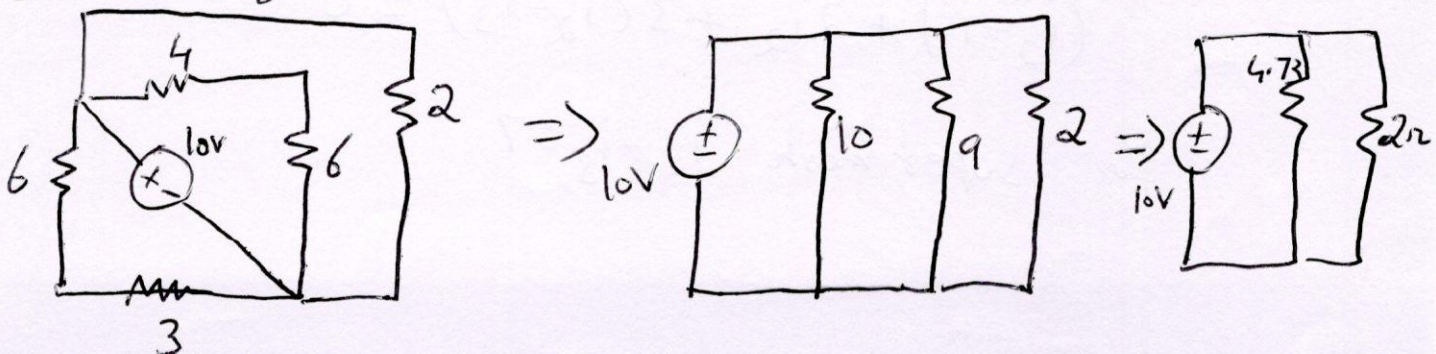

Current across 2Ω resistor is approx $5A$.

$$\text{Total Current} = 0 + 5 \approx 5A$$

$$V_{2\Omega} = 5 \times 2 = 10V.$$

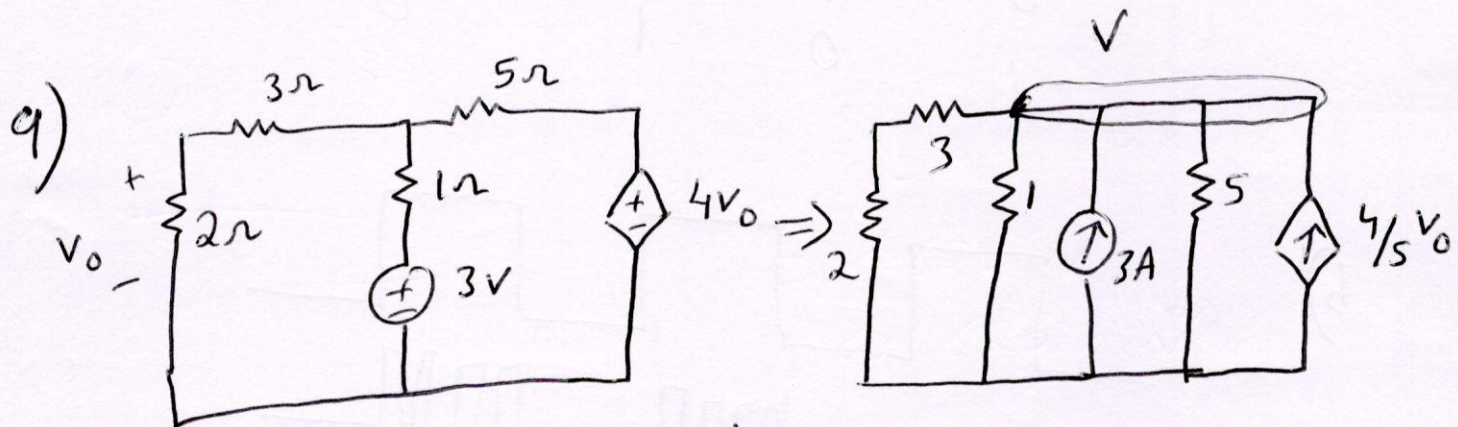

Applying nodal analysis

$$\frac{4}{5}V_0 + 3 = \frac{V}{5} + \frac{V}{1} + \frac{V}{5}$$

$$\text{Subs } V_0 = \frac{V}{5} \times 2$$

$$\frac{8V}{25} + 3 = V \left[\frac{7}{5} \right] \Rightarrow V \approx 2.77V.$$

$$V_0 = \frac{2.77}{5} \times 2 \approx 1.1V.$$

10) a) $-7 + (i_1 - i_3) + 3(i_3 - i_2) + i_3 = 0$


$$(i_2 - i_1) + 2i_2 + 3(i_2 - i_3) = 0$$

for super mesh $i_1 - i_3 = 7$

b)
$$\frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - V_3}{4} = 8 + 3$$



$$\cancel{\frac{V_3 + V_3}{5}} + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_3 - V_1}{4} + \frac{V_3}{5} = -28$$

for Super node $V_2 - V_3 = 22$

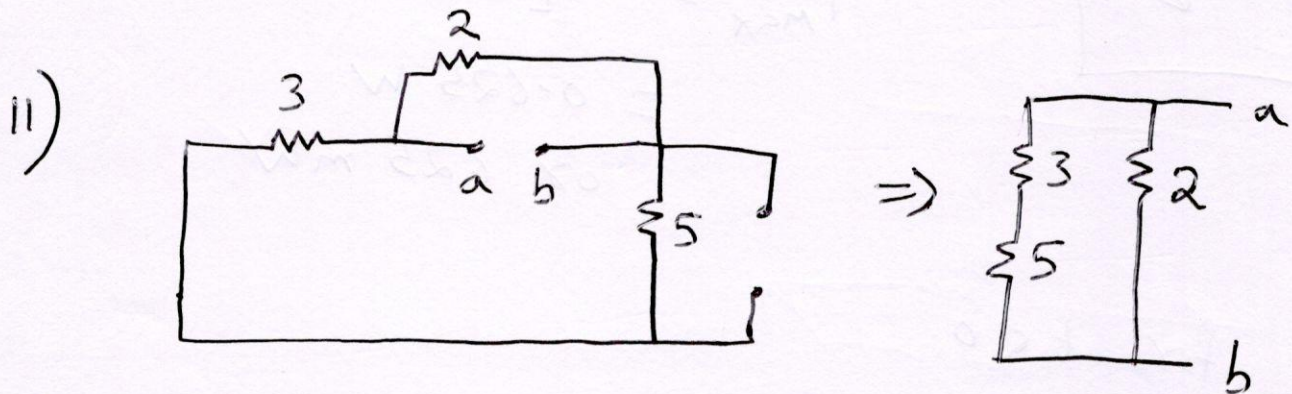

$$R_{ab} = 3 \parallel 2 = 1.6 \Omega = R_{th}$$

Find V_{ab} or V_{oc}

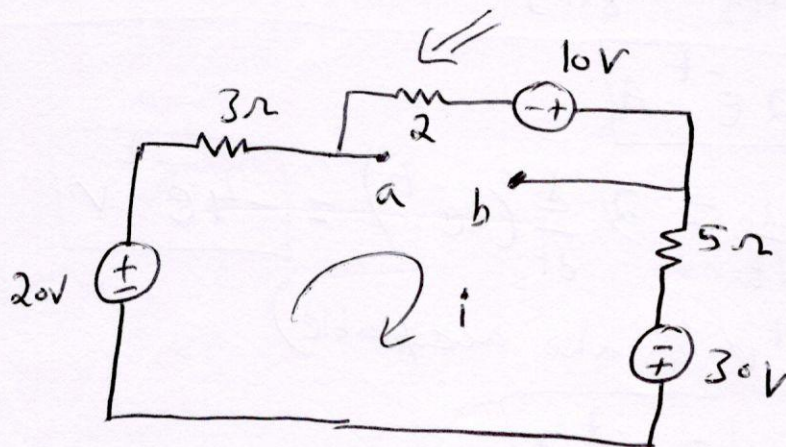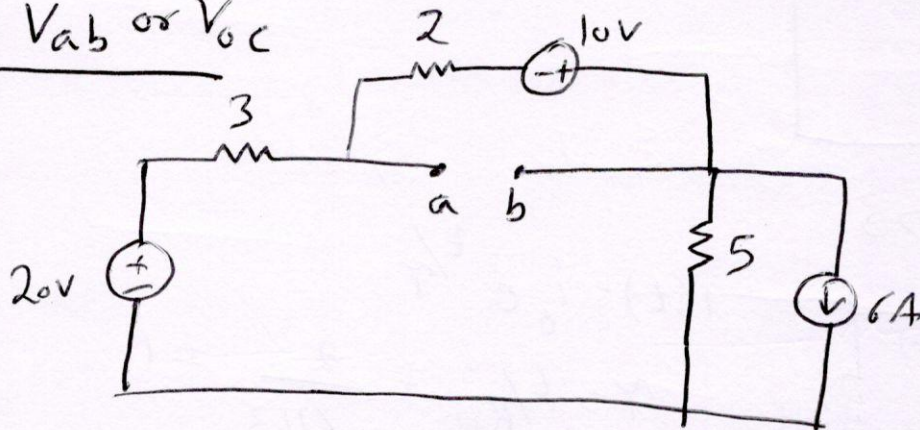


Applying KVL to the loop


$$-20 + 10i - 10 - 30 = 0$$

$$i = 6A$$
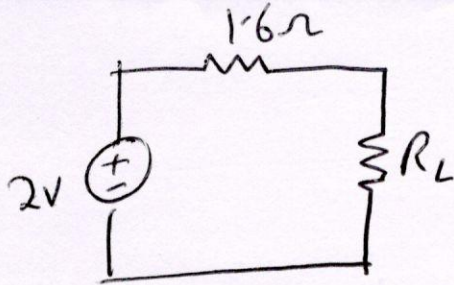
$$V_{ab} = 6 \times 2 - 10 = 12 - 10 = 2V$$


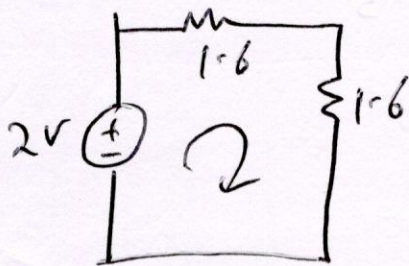
$$R_L = 1.6 \Omega \text{ for } P_{\max}$$




$$i = \frac{2}{3.2} = 0.625 \text{ A}$$

$$P_{\max} = i^2 R_L = 0.625 \times 1.6$$

$$= 0.625 \text{ W}$$

$$\text{or } 625 \text{ mW}$$


12) for $t < 0$

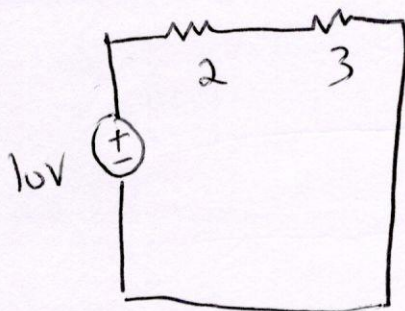

$$i = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$$

$$i(0^-) = 2 \text{ A} = i(0)$$

for $t > 0$

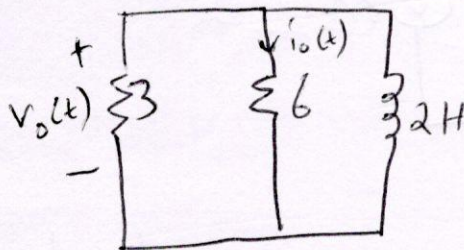

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau}$$


$$\tau = L/R_{th} = \frac{2}{6 \parallel 3} = 1$$

$$i(t) = 2 e^{-t} \text{ A}$$

$$V_o(t) = V_L(t) = L \frac{di}{dt} = 2 \frac{d}{dt} (2e^{-t}) = \boxed{-4e^{-t} \text{ V}}$$

($V_o(t) = +4e^{-t} \text{ V}$ is also acceptable)

$$i_o(t) = \frac{V_o(t)}{6} = \boxed{-\frac{2}{3} e^{-t} \text{ A}}$$

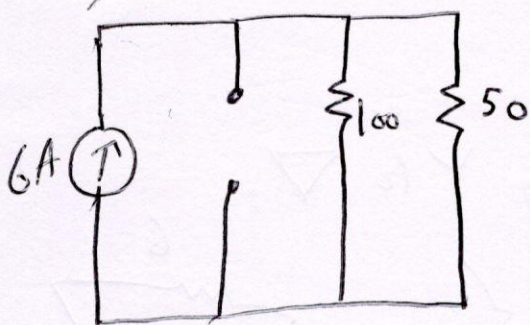13) for $t < 0$ 


$$i_L(0^-) = 6 \times \frac{50}{150} = 2A$$

$$i_L(0^+) = 2A$$

$$V_C(0^-) = 2 \times 100 = 200V$$

$$V_C(0^+) = 200V$$


$$i_R(0^-) = 6 \times \frac{100}{150} = 4A$$

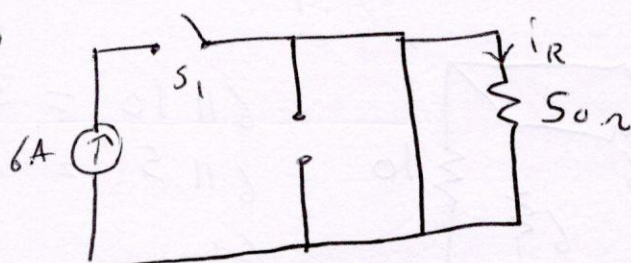for $t > 0$ 

$$i_R(0^+) = 0A$$


$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} \quad \tau = L/R = 5/50 = 0.1$$

$$i_L(t) = 2 e^{-t/0.1} A \quad \text{for } t > 0$$

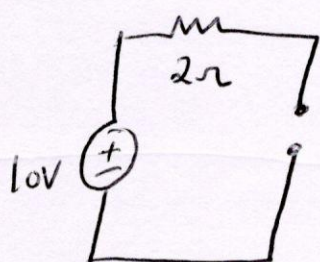14) for $t < 0$ 

$$V_C(0^-) = V_C(0^+) = 10V$$

$$V_C(t) = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/\tau}$$

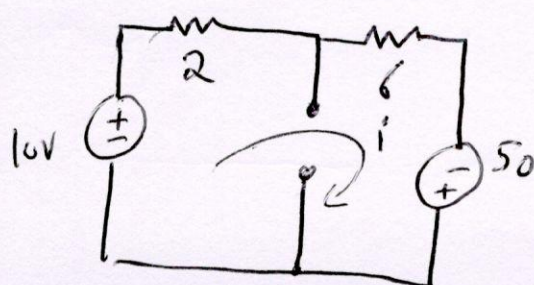for $t > 0$ 

Apply KVL

$$-10 + 2i + 6i - 50 = 0$$

$$i = 7.5A$$


$$V_f = 10 - 2(7.5) = -5$$

$$R_{th} = 2 \parallel 6 = 1.5, \quad \tau = 1.5 \times 0.33 \approx 0.5s$$



$$V_c(t) = -5 + [10 - (-5)]e^{-t/0.5}$$

$$V_c(t) = -5 + 15e^{-2t} \text{ V}$$

15)

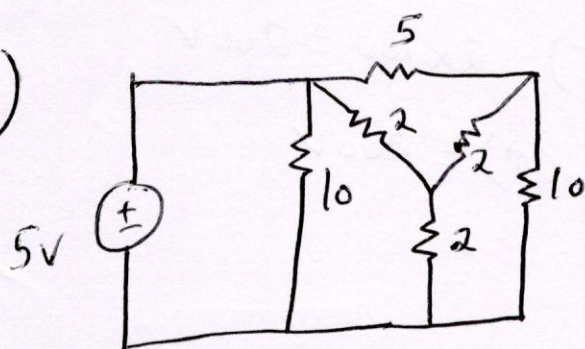

Apply Δ to ∇

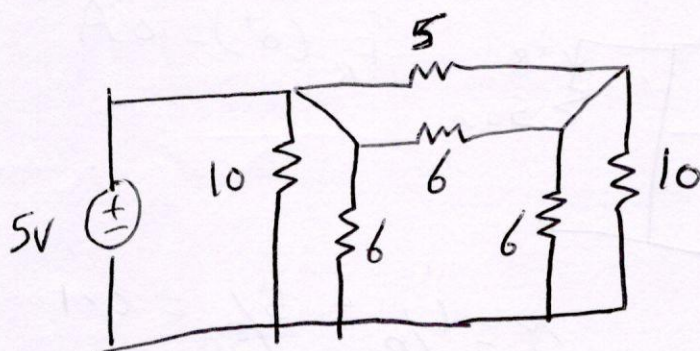
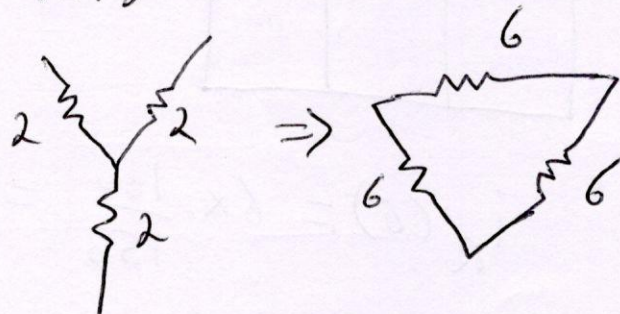


$$6 \parallel 10 = 3.75$$

$$6 \parallel 5 = 2.72$$

6

$$2.37 \Omega$$

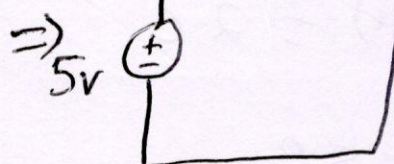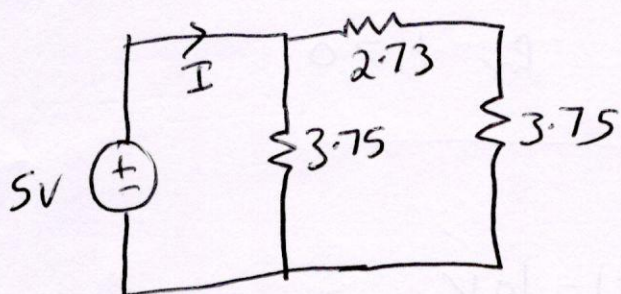

$$I = \frac{5}{2.37} = 2.1 \text{ A}$$

MCQ

- 1) D 2) A 3) B 4) B 5) B 6) B
7) C 8) D 9) C 10) B